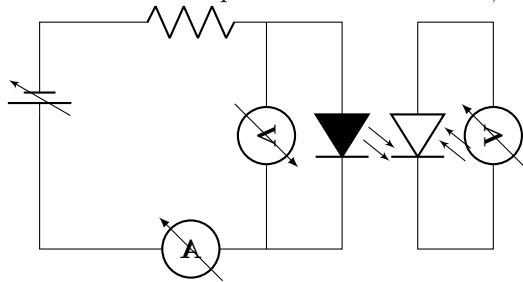


1 Passaggi

1. preso una lampadina e calcolato resistenza necessaria con excel per vedere che resistenza scegliere per regolare il voltaggio
2. montato circuito
3. prese le misure aumentando di circa 0,3 A, poi di 0,5A dall'alimentatore
4. verificato il valore della resistenza
- 5.

misurato corrente perchè è misura diretta, invece di voltmetro



add voltmeter

è una connessione ottica, non è polarizzato.